

BLOQUE 3


Actividad 1

Dibuja los símbolos de los siguientes componentes electrónicos.

Protenciometro, Diodo rectificacor, transistor NPN, circuto integrado, resistor, culca, relevador, capacitor cerámico, Diodo emisor de Luz.

Actividad 2

Indica los nombres de los componentes del siguiente circuito.

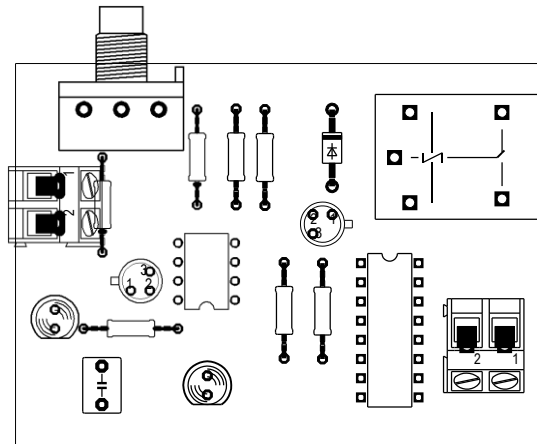

Actividad 3

Indica brevemente el proceso de fabricación de él circuito anterior, a partir de la tableta fenólica.